

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ELETROELETRÔNICA


Lista de Exercícios - Associação de Resistores + Lei de Ohm + Leis de Kirchhoff

Nome: _____ Data: _____

Observação: Apresente as resoluções!

1) Determine todas as correntes e tensões nos circuitos abaixo:

a)

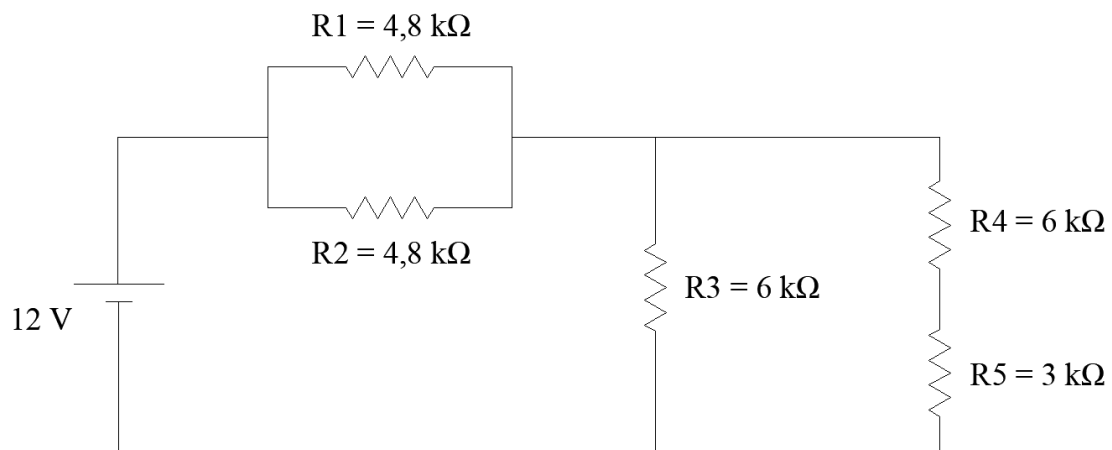

b)

